

Uygulama Mazaret:

$f(a,b,c,d) = \sum(5,7,9,10,11,13,14) + \sum_d(6,15)$ şeklinde verilen lojik fonksiyonu en az sayıda iki girişli veyadeğil (NOR) kapısı ile gerçekleştiriniz? Devreyi **Proteus programında uygulayınız? Uyguladığınız devreyi kullanarak a,b,c,d sırayla 0100 ve 1101 giriş değerleri için kurmuş olduğunuz devrenin çalıştırarak aldığınız resimlerini bu dokümana ekleyerek pdf dosyasını oluşturunuz.** Not \sum_d farketmez durumları göstermektedir. **Devre tasarımında NOR harici kapı kullanılmayacaktır.**